

Codificación de instrucciones del MIPS (I)

28-26 31-29	0(000)	1(001)	2(010)	3(011)	4(100)	5(101)	6(110)	7(111)
0(000)	R-format	bltz/gez	jump	jump & link	branch eq	branch ne	blez	bgtz
1(001)	add immediate	addiu	set less than imm.	set less than imm. unsigned	andi	ori	xori	load upper immediate
2(010)	TLB	FIPt						
3(011)								
4(100)	load byte	load half	lwl	load word	load byte unsigned	load half unsigned	lwr	
5(101)	store byte	store half	swl	store word			swr	
6(110)	load linked word	lwc1						
7(111)	store cond. word	swc1						

16/08/17



Guillermo Aguirre

1

Codificación de instrucciones del MIPS(II)

2-0 5-3	0(000)	1(001)	2(010)	3(011)	4(100)	5(101)	6(110)	7(111)
0(000)	Shift left logical		shift right logical	sra	slv		srlv	srav
1(001)	Jump Register	jalr			syscall	break		
2(010)	mfhi	mthi	mflo	mtlo				
3(011)	mult	multu	div	divu				
4(100)	add	addu	subtract	subu	and	or	xor	nor
5(101)			set l.t.	set l.t. unsigned				
6(110)								
7(111)								

16/08/17



Guillermo Aguirre

2

Traducción a/del lenguaje de máquina

Instruction	Format	op	rs	rt	rd	shamt	funct	address
add	R	0	reg	reg	reg	0	32 _{ten}	n.a.
sub (subtract)	R	0	reg	reg	reg	0	34 _{ten}	n.a.
add immediate	I	8 _{ten}	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	constant
lw (load word)	I	35 _{ten}	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address
sw (store word)	I	43 _{ten}	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address

Cómo se traducen las siguientes instrucciones?

addiu \$t0,\$zero,0xf

lw \$t1,-16(\$fp)


A que sentencia assembly corresponde la instrucción
00af8020 hex

16/08/17

 Guillermo Aguirre

3

Visión de alto nivel(simplificaciones)

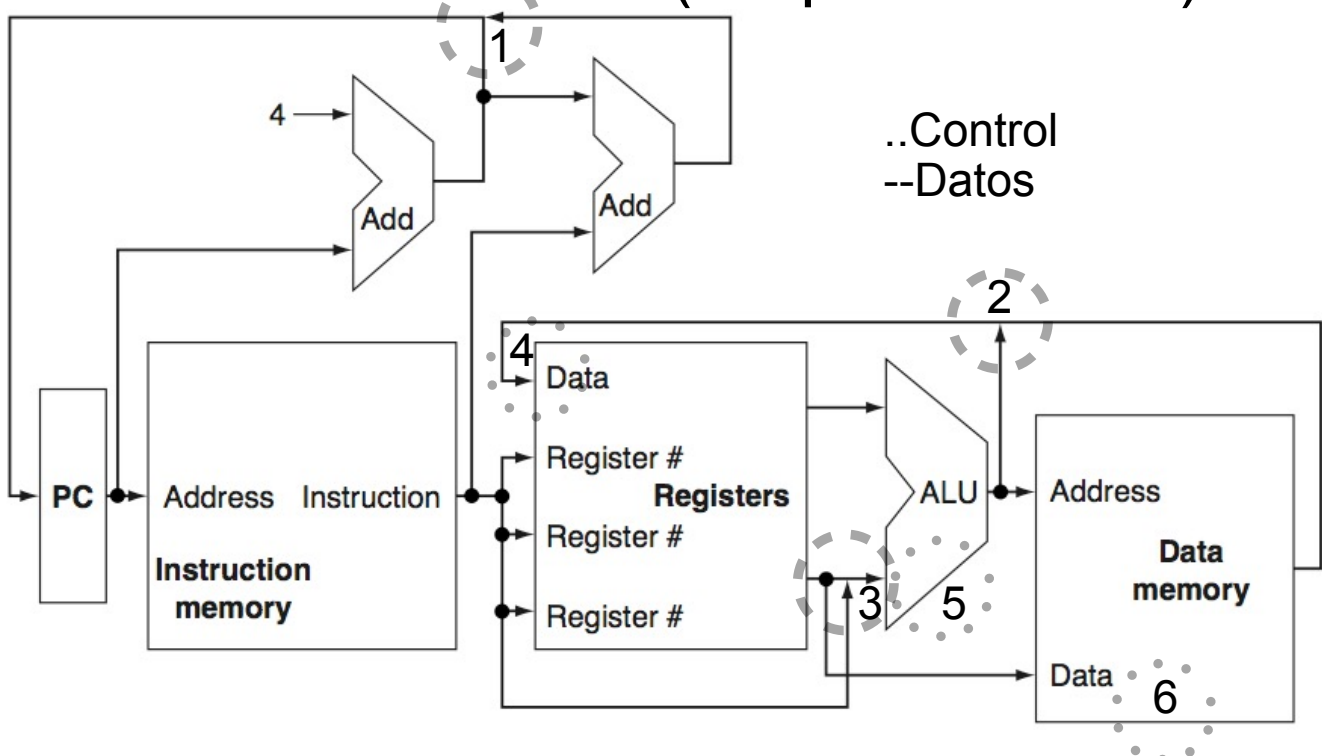


16/08/17


 Guillermo Aguirre

4

Señales de control


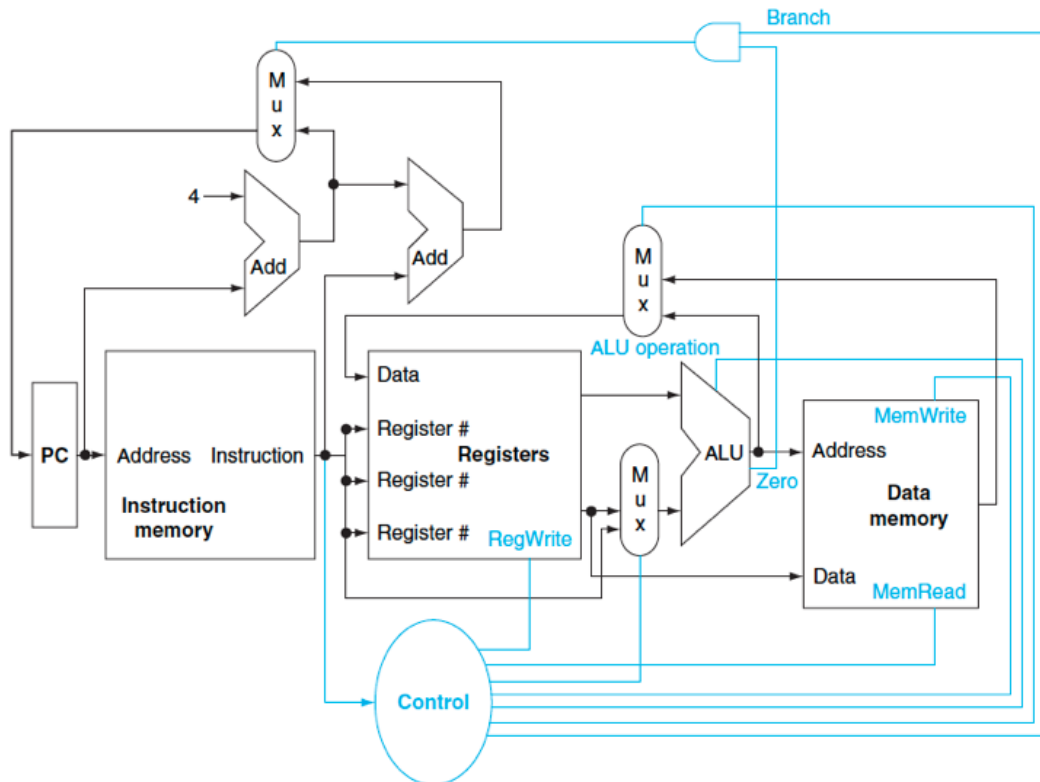


16/08/17

 Guillermo Aguirre

5

Sincronización por reloj

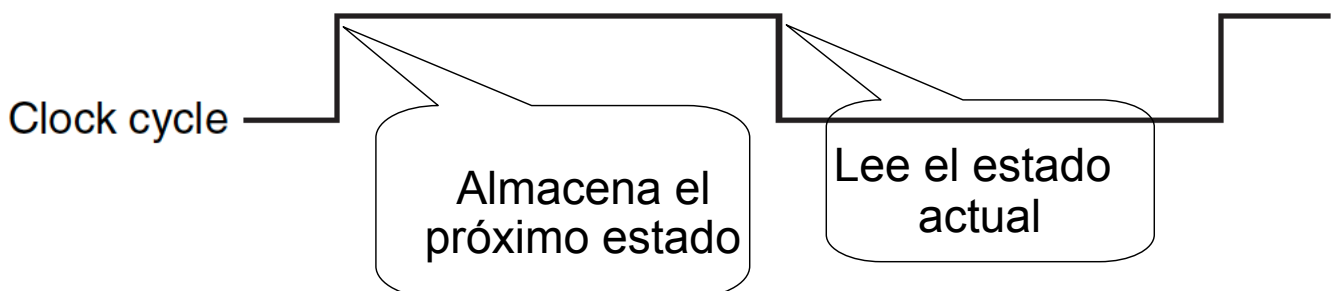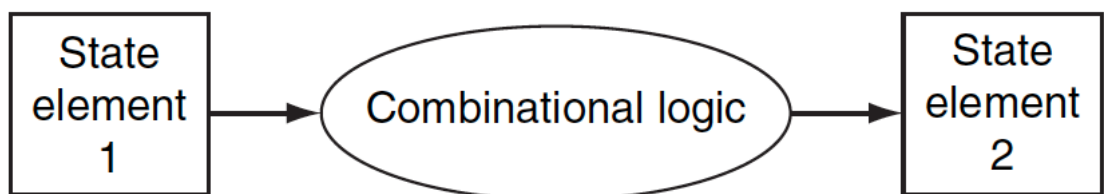


Estado, lógica combinatorial y pulsos de reloj.

16/08/17

 Guillermo Aguirre


6

Señal del reloj

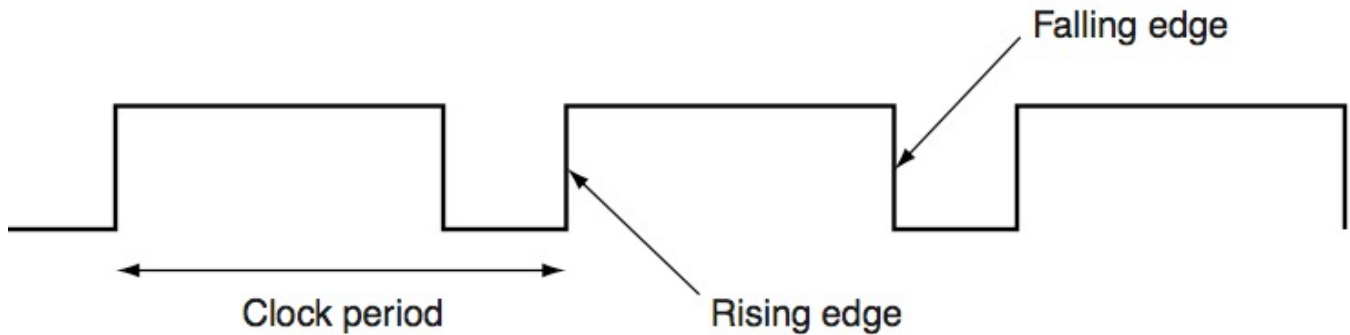


Disparo por flancos – (edge-triggered)

16/08/17

 Guillermo Aguirre

7

Cambio de estado

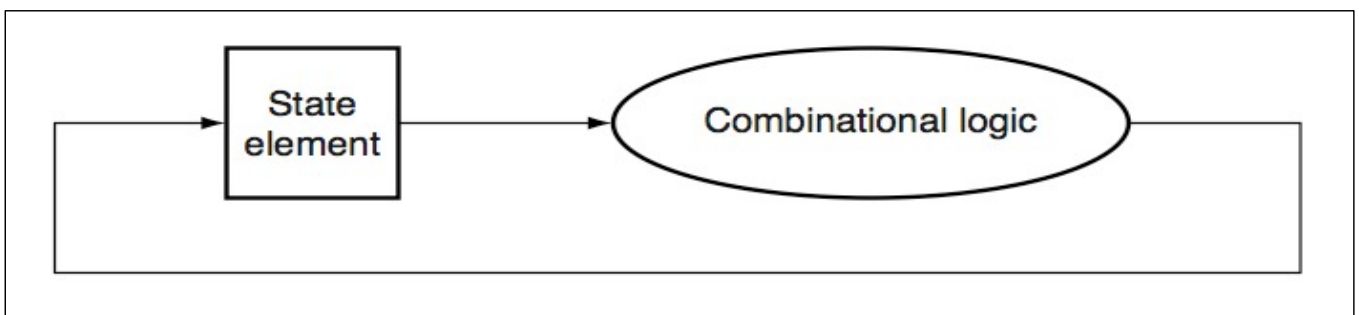


Elemento de estado como entrada y salida de lógica combinacional

16/08/17

 Guillermo Aguirre

8

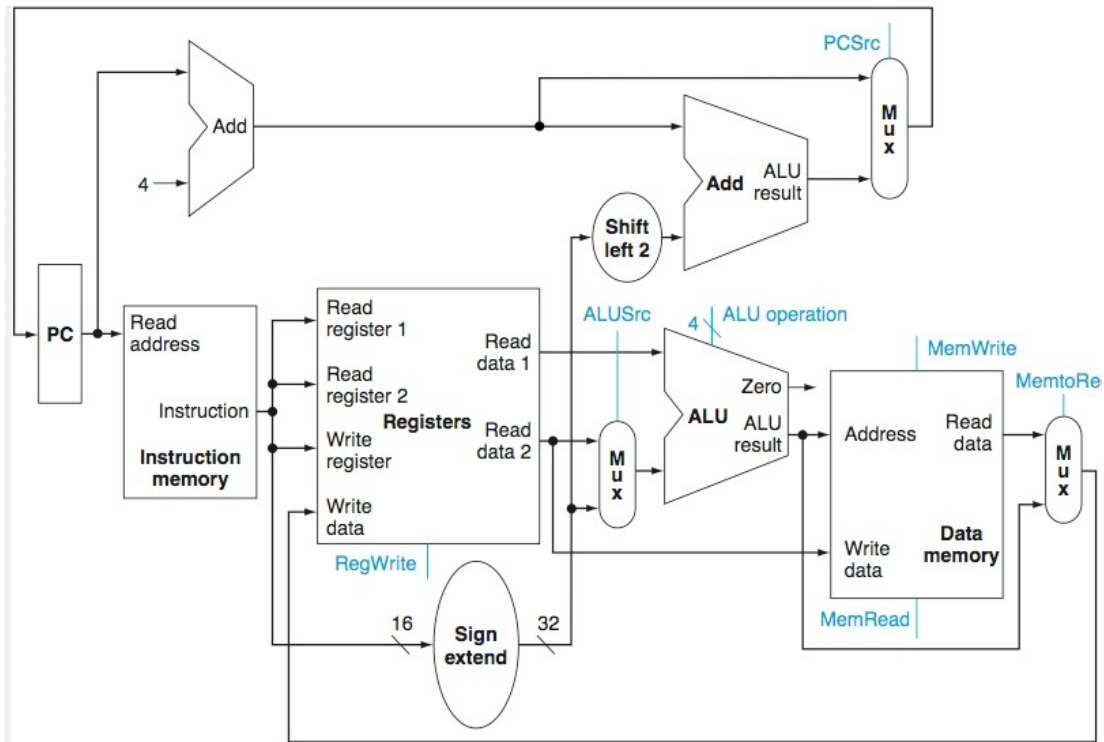Camino de datos para distintos tipos de instrucciones




16/08/17


Guillermo Aguirre

9

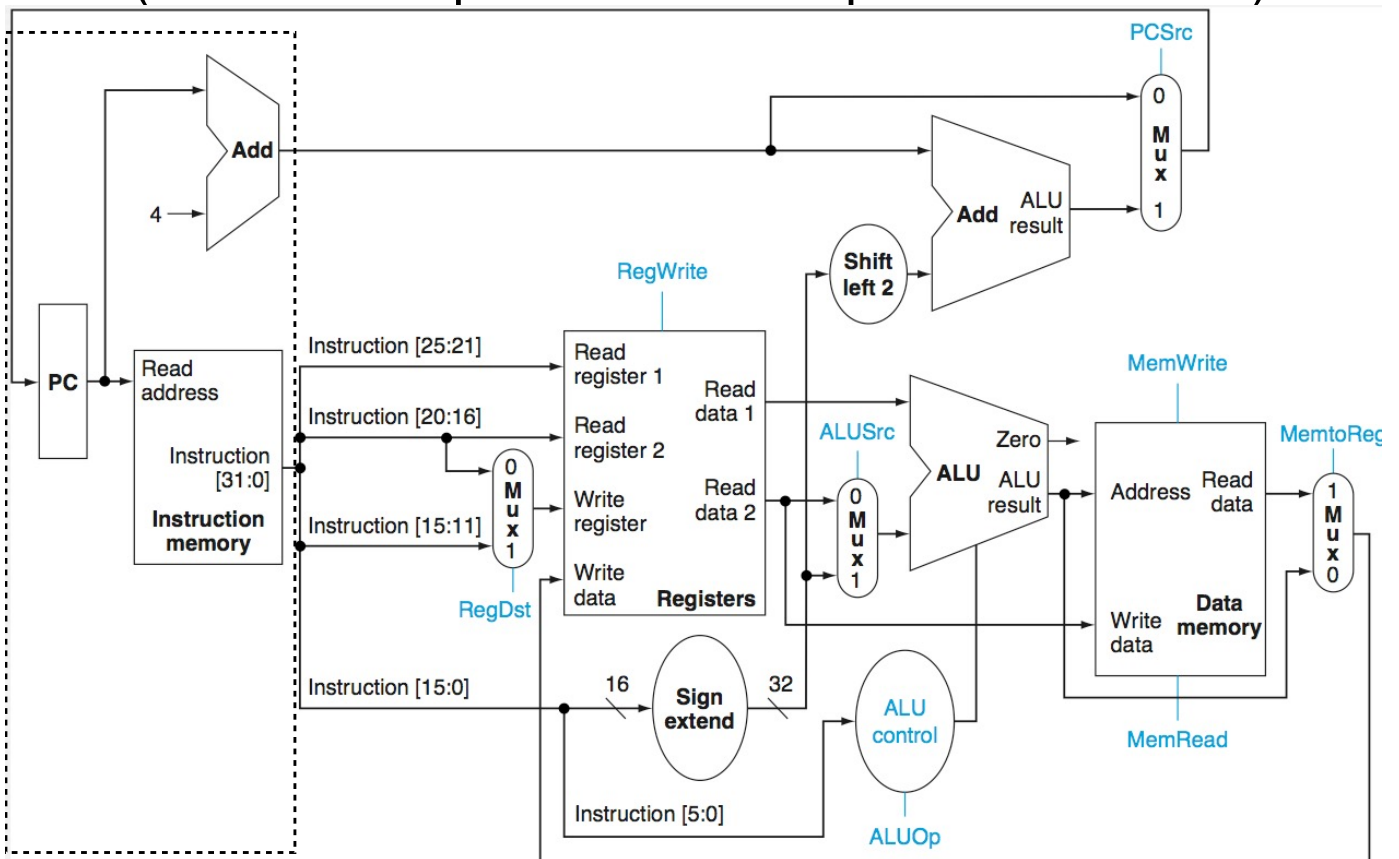
Datos, multiplexores y líneas de control (Instrucción tipo R- Fase Búsqueda instrucción)



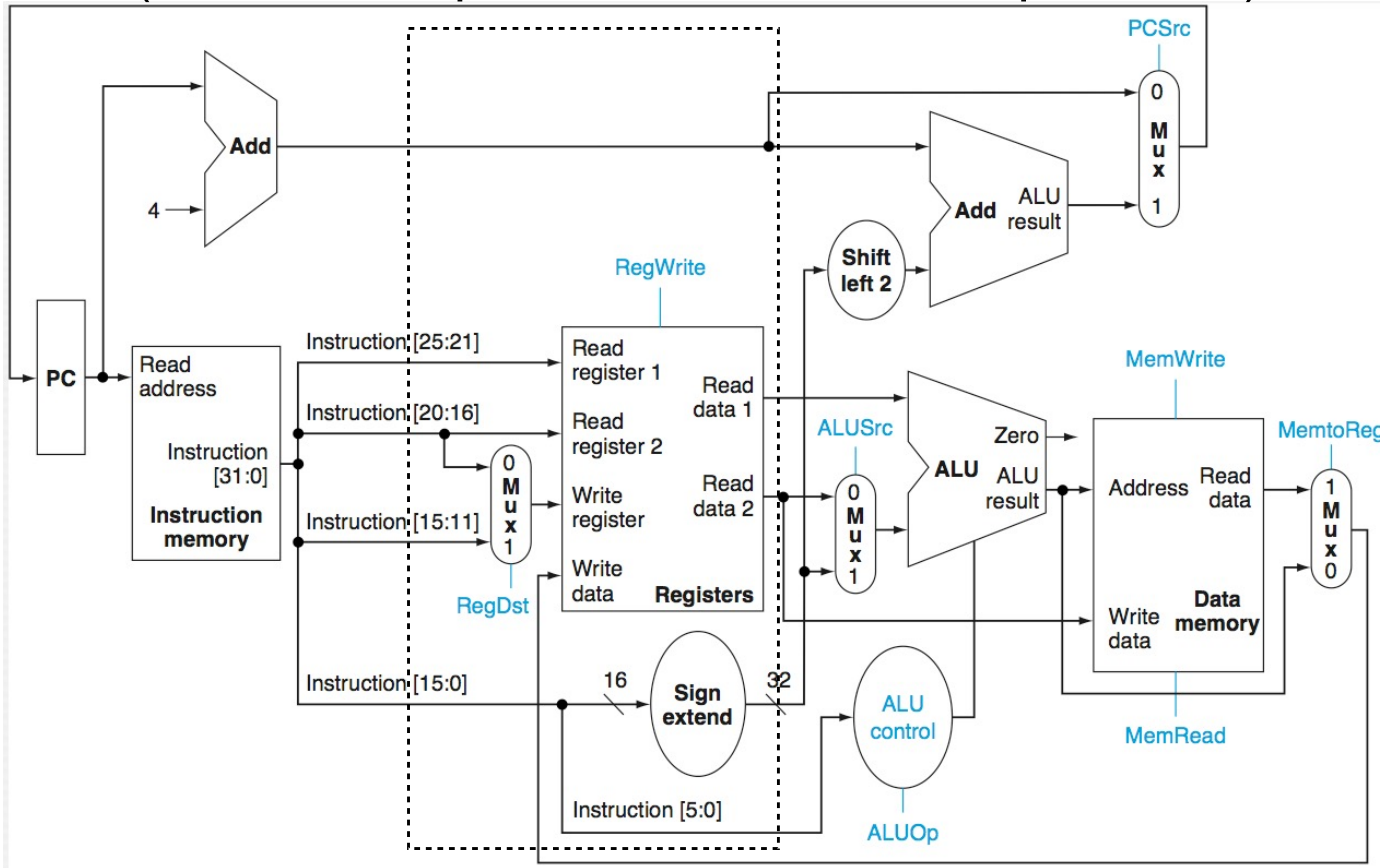
Datos, multiplexores y líneas de control (Instrucción tipo R- Fase lectura de operandos)



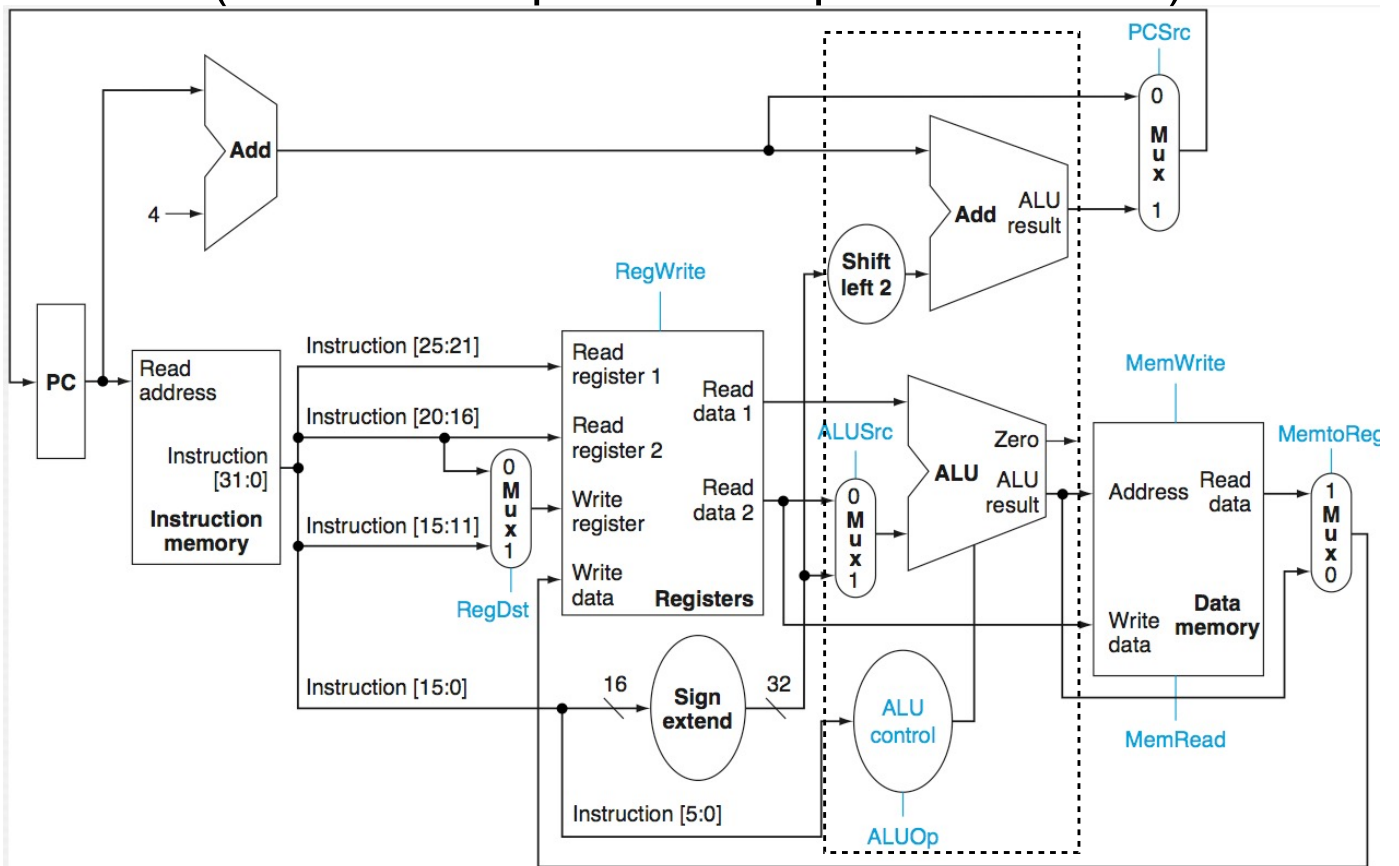Datos, multiplexores y líneas de control (Instrucción tipo R- Fase procesamiento)



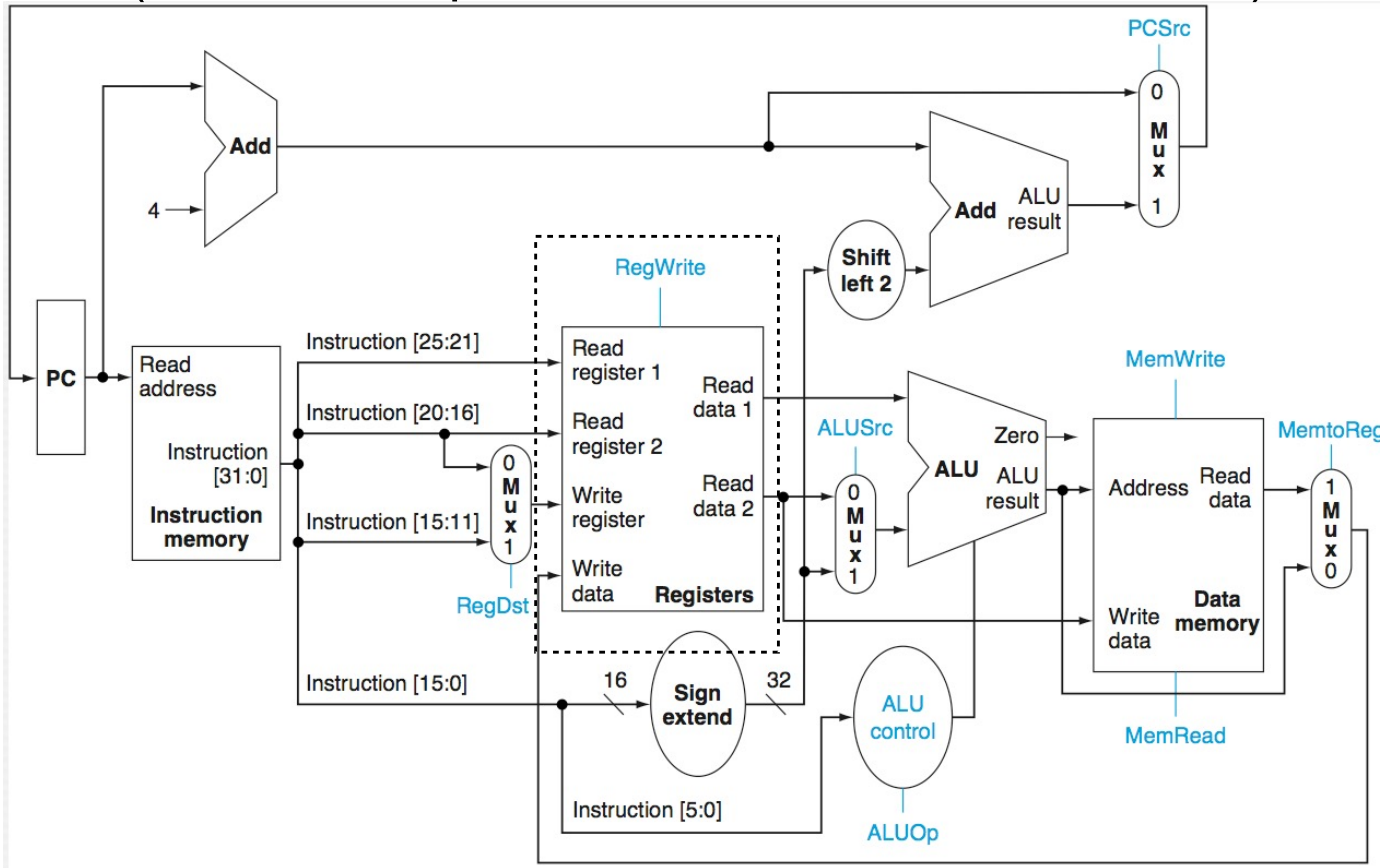Datos, multiplexores y líneas de control (Instrucción tipo R- Fase escritura de resultado)



Señales de la unidad de control




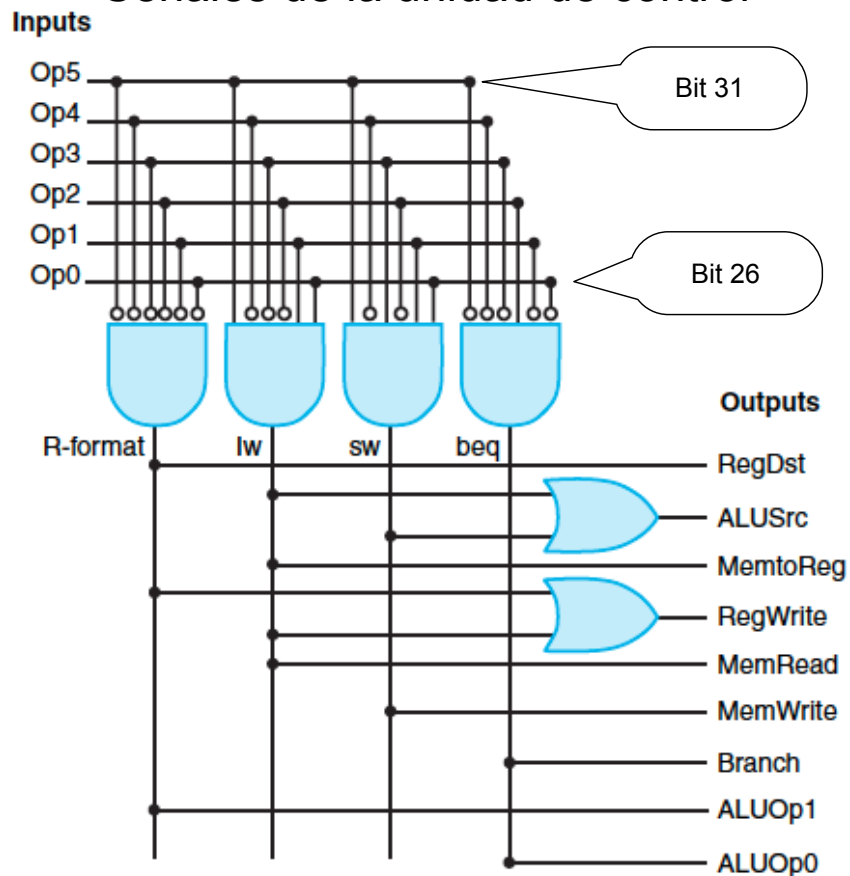
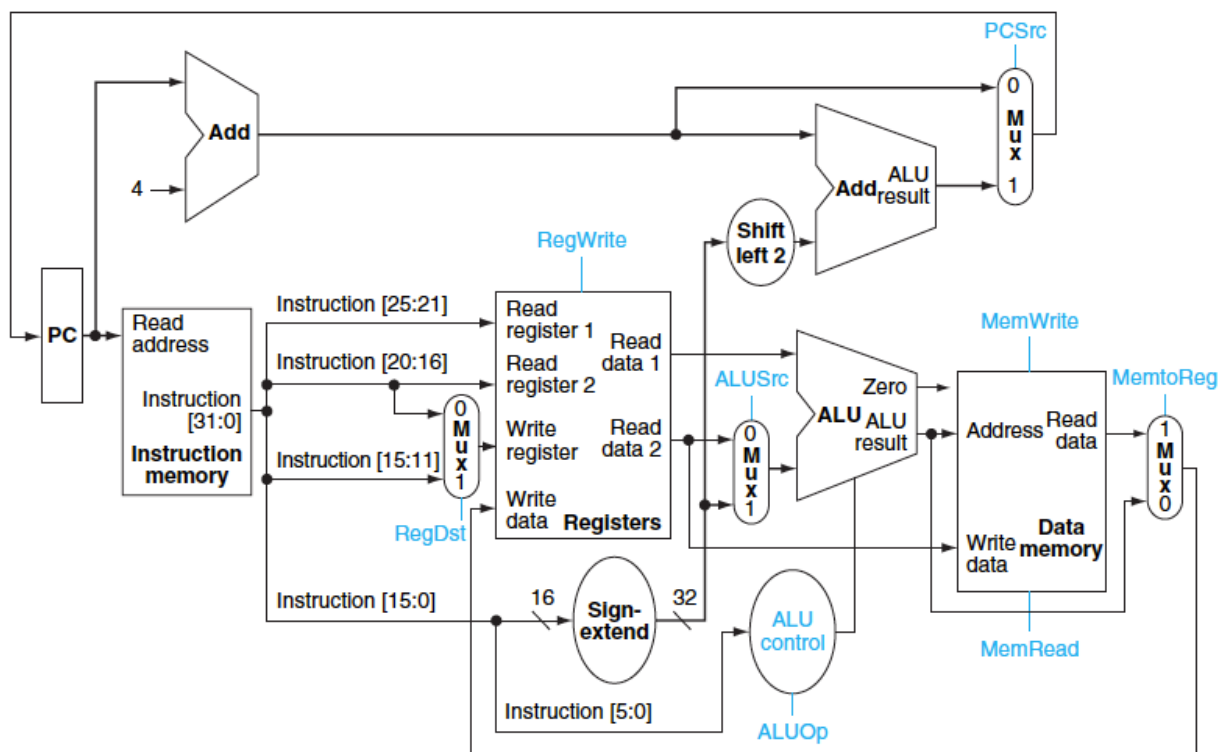
Tabla de verdad de las señales de control

Instruction	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	Reg-Write	Mem-Read	Mem-Write	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R-format	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1

16/08/17

 Guillermo Aguirre

15



16/08/17


 Guillermo Aguirre


16

Control de la ALU

Instruction opcode	ALUOp	Instruction operation	Funct field	Desired ALU action	ALU control input
LW	00	load word	XXXXXX	add	0010
SW	00	store word	XXXXXX	add	0010
Branch equal	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
R-type	10	subtract	100010	subtract	0110
R-type	10	AND	100100	AND	0000
R-type	10	OR	100101	OR	0001
R-type	10	set on less than	101010	set on less than	0111

Control de la ALU

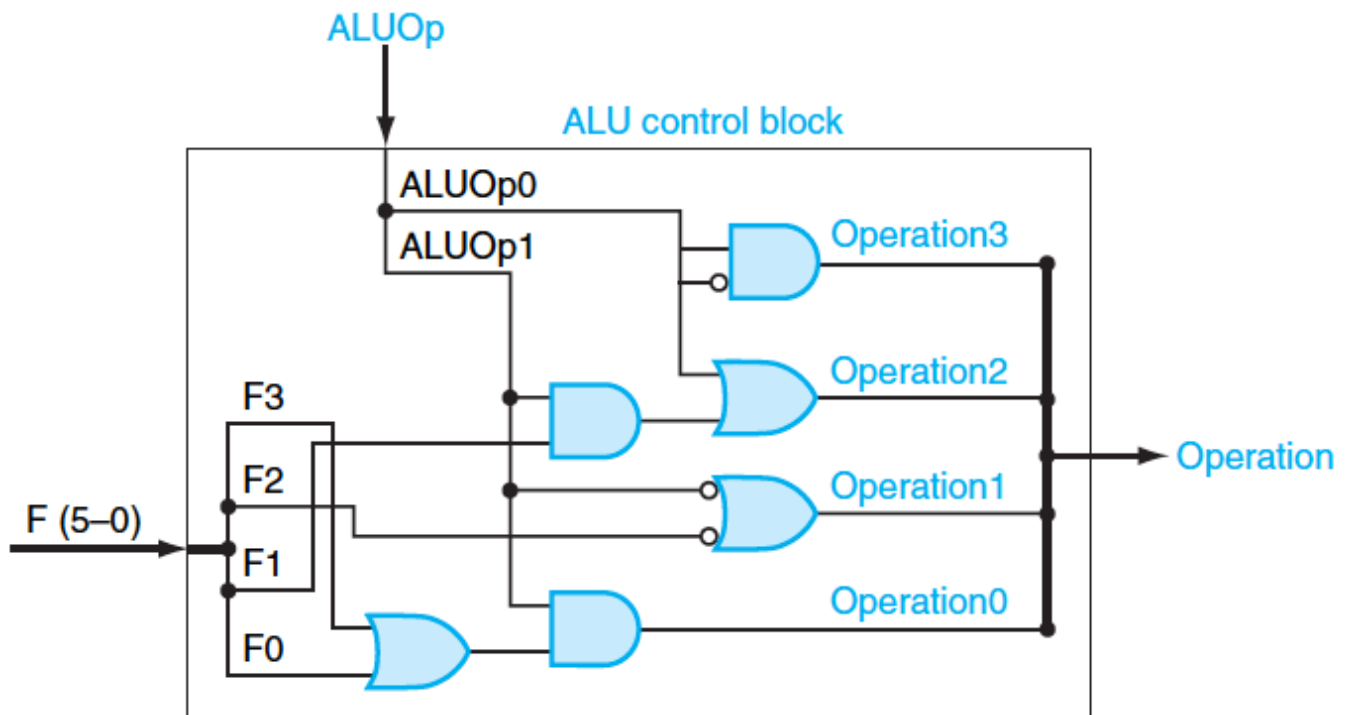

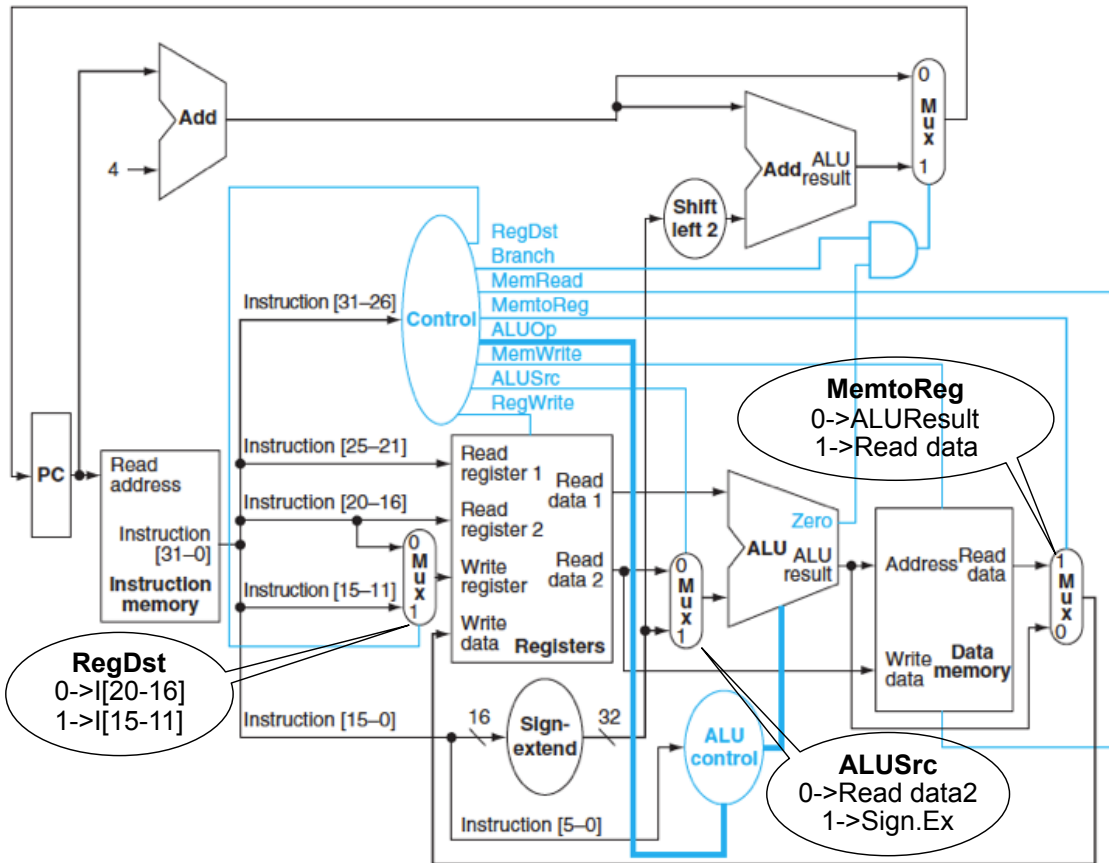


16/08/17



Guillermo Aguirre

19

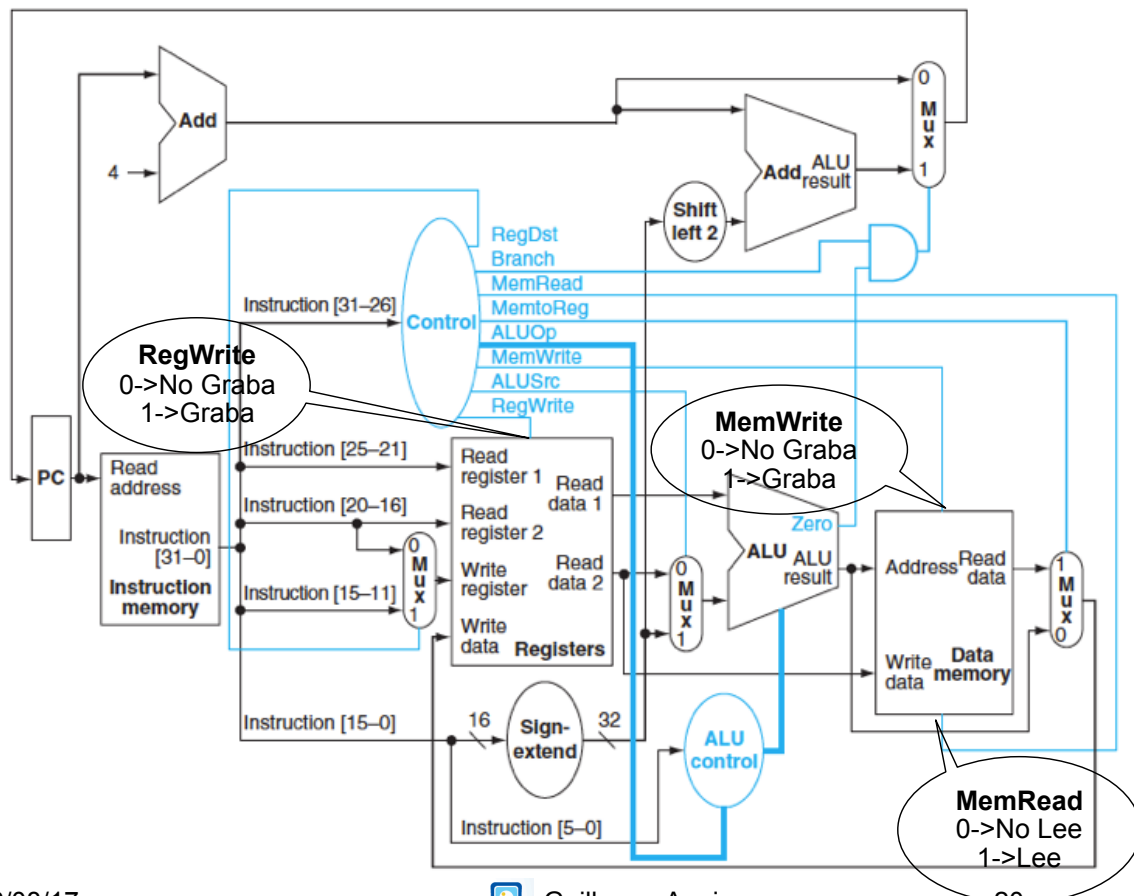


16/08/17



Guillermo Aguirre

20

Complete para: lw \$a2, 8(\$t1)

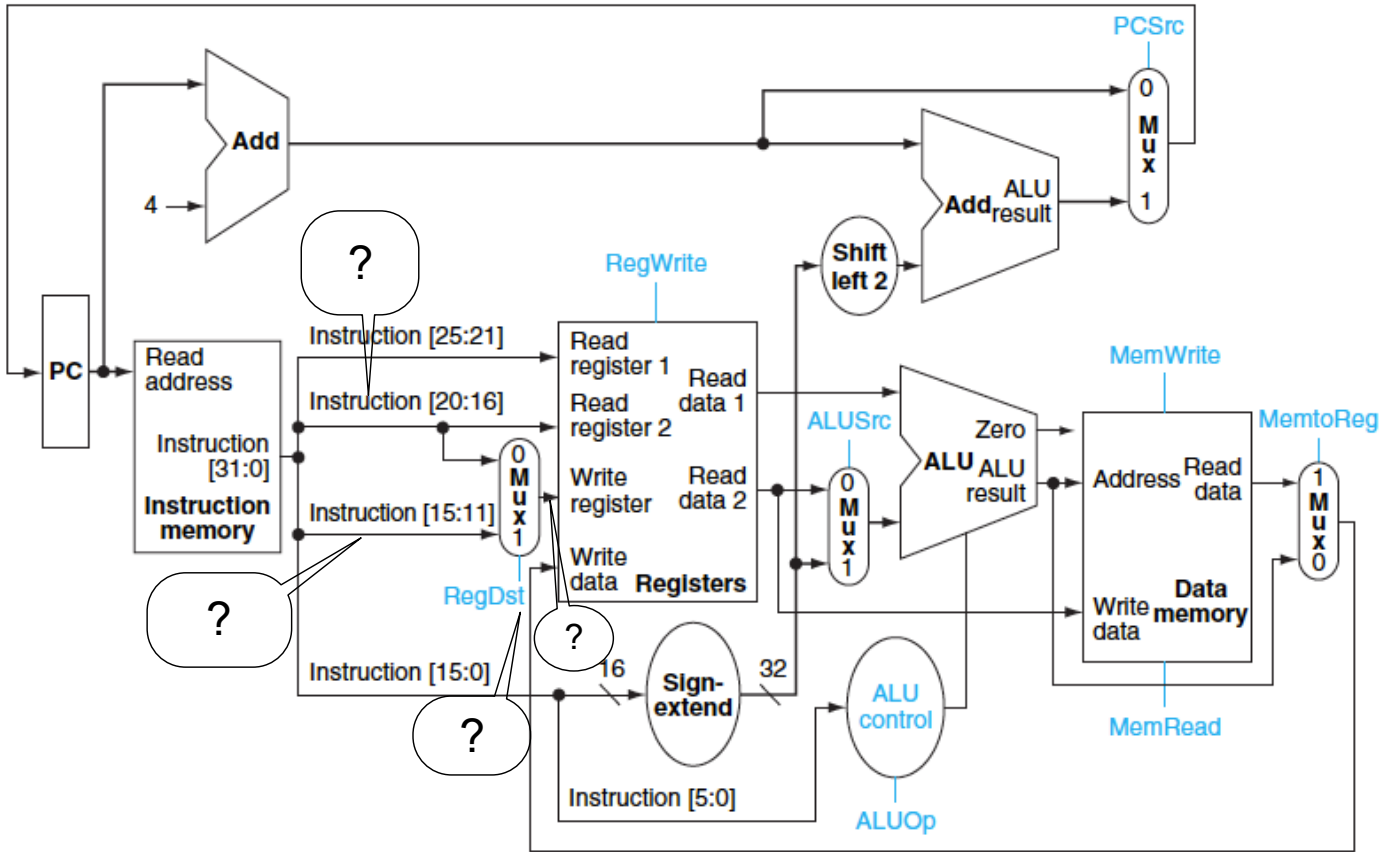


16/08/17



Guillermo Aguirre

23

Complete para: lw \$a2, 8(\$t1)

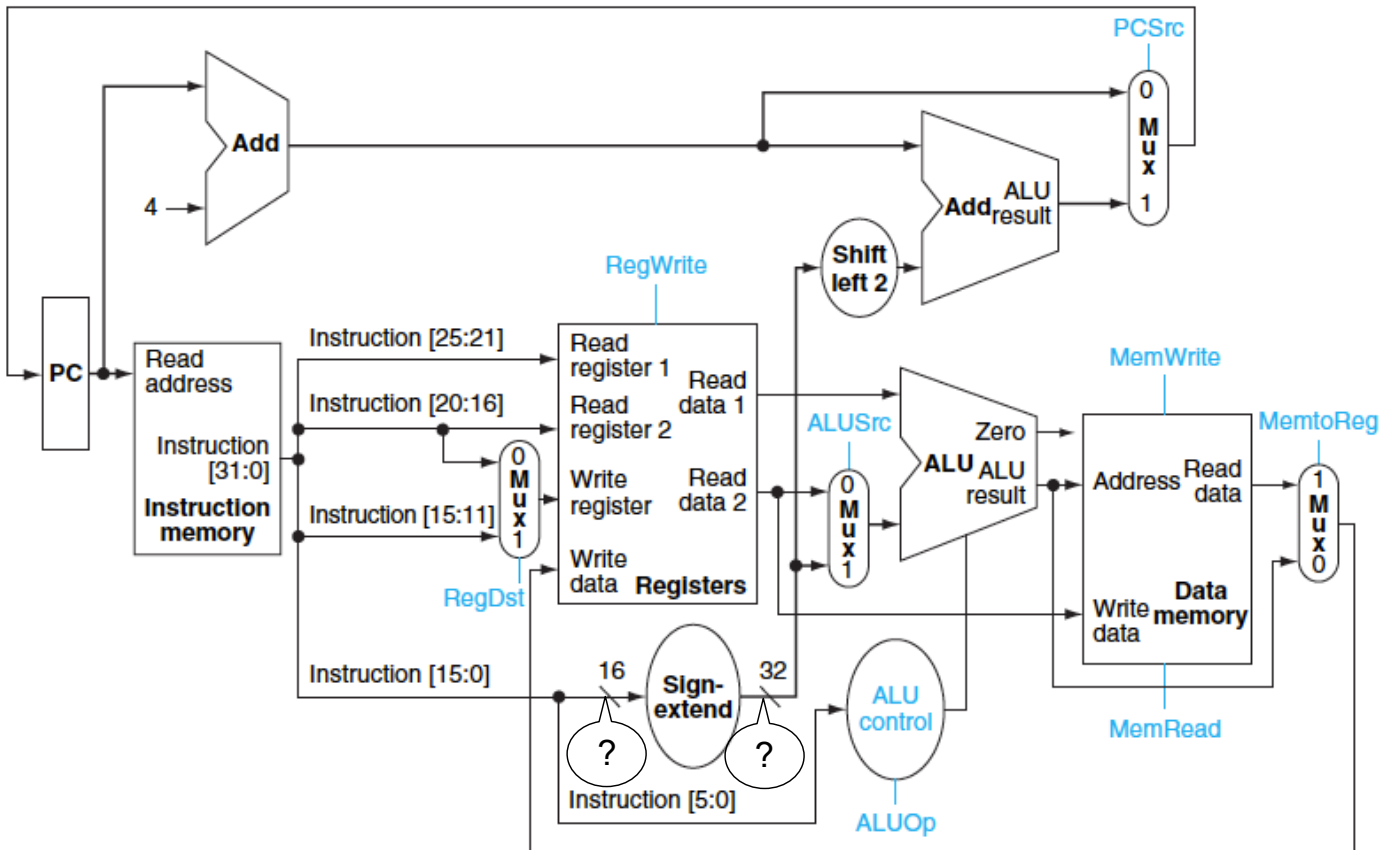


16/08/17



Guillermo Aguirre

24

Complete para: lw \$a2, 8(\$t1)

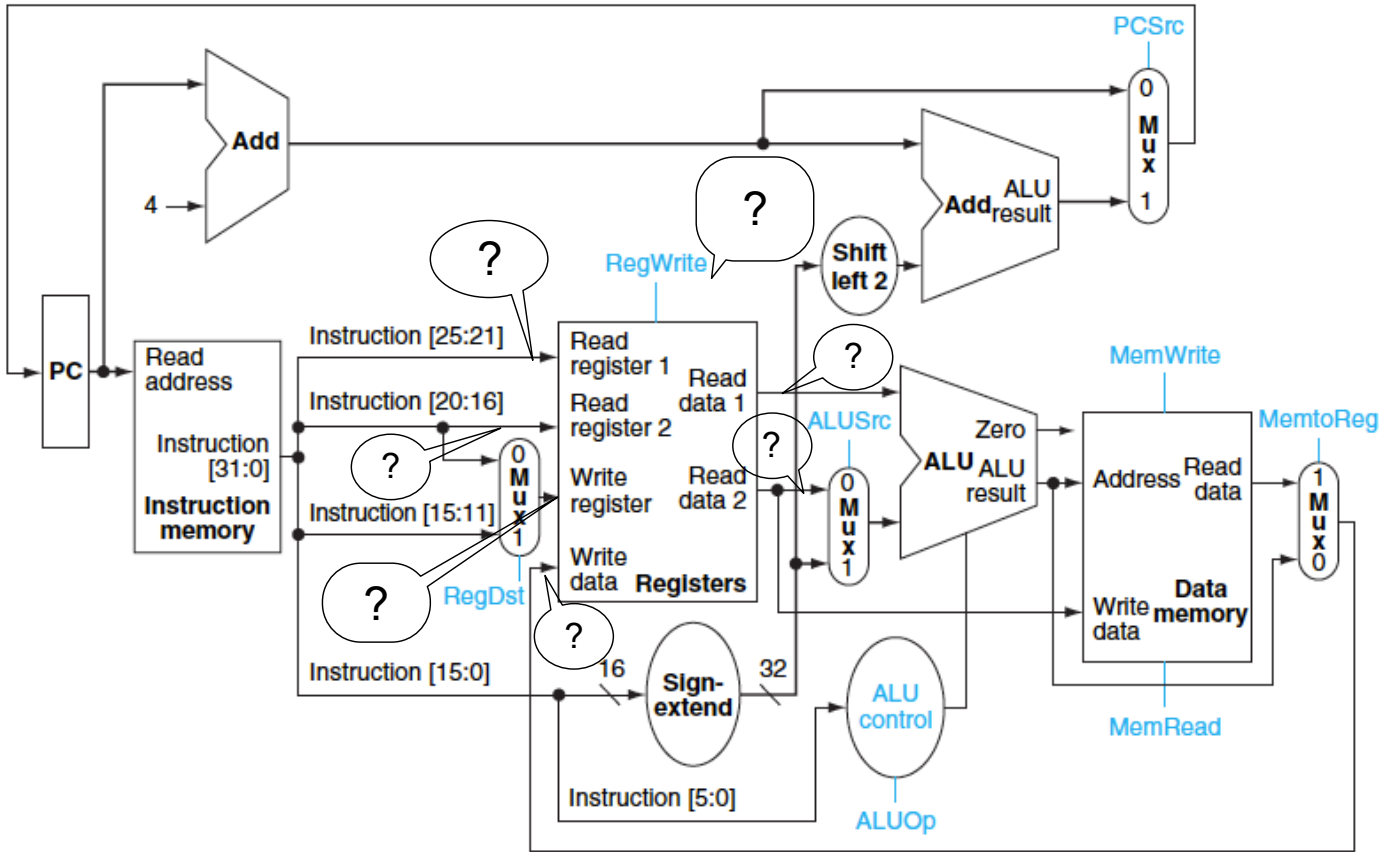


16/08/17



Guillermo Aguirre

25

Complete para: lw \$a2, 8(\$t1)

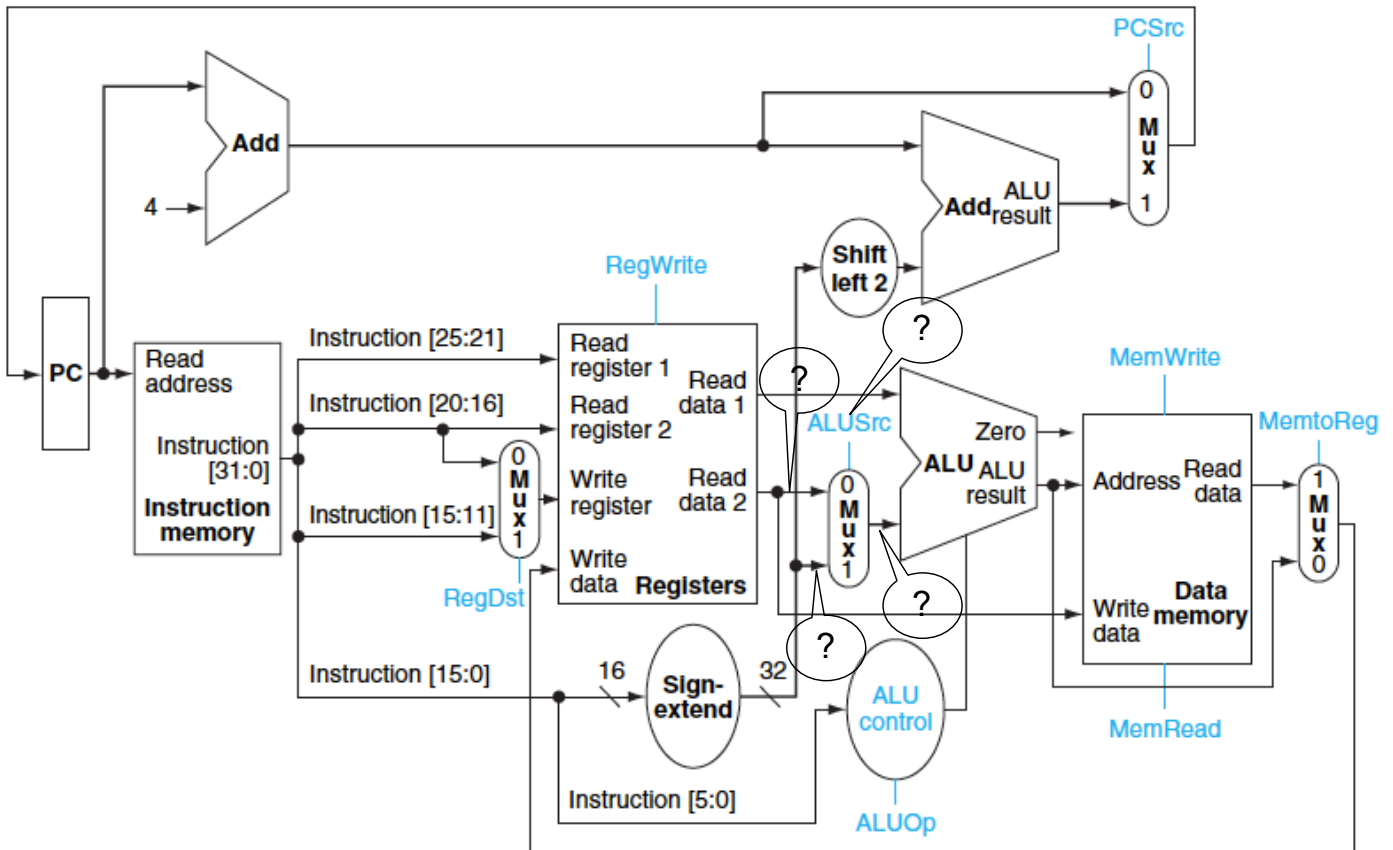


16/08/17




Guillermo Aguirre

26

Complete para: lw \$a2, 8(\$t1)

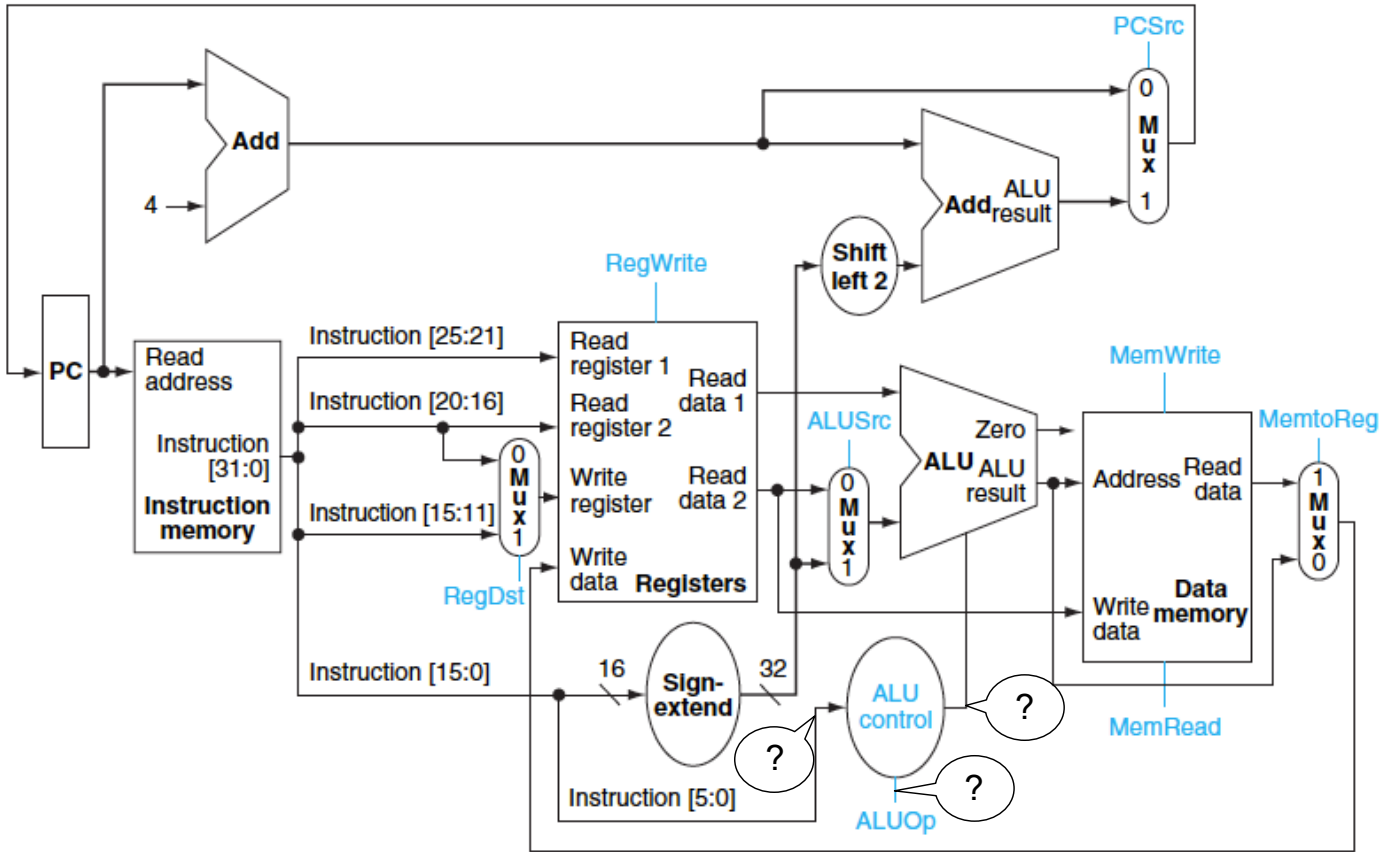

Complete para: lw \$a2, 8(\$t1)

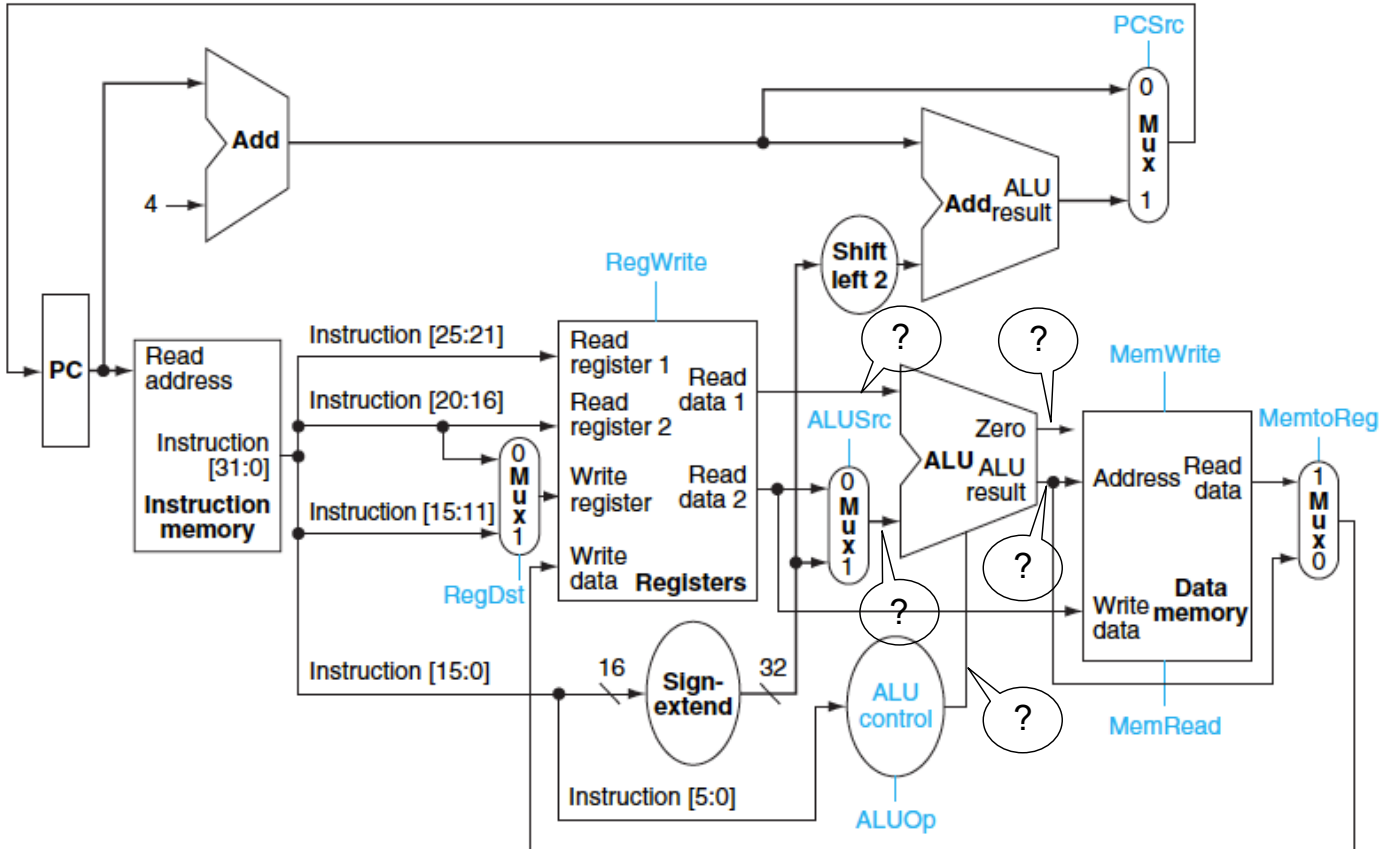

¿Qué vimos?

Principales Unidades Funcionales.

Camino de datos de los distintos tipos de instrucciones.

Estado y cambio de estado.

Sincronización mediante reloj.

Camino de datos y señales de control.

Ineficiencia de la implementación unicycle